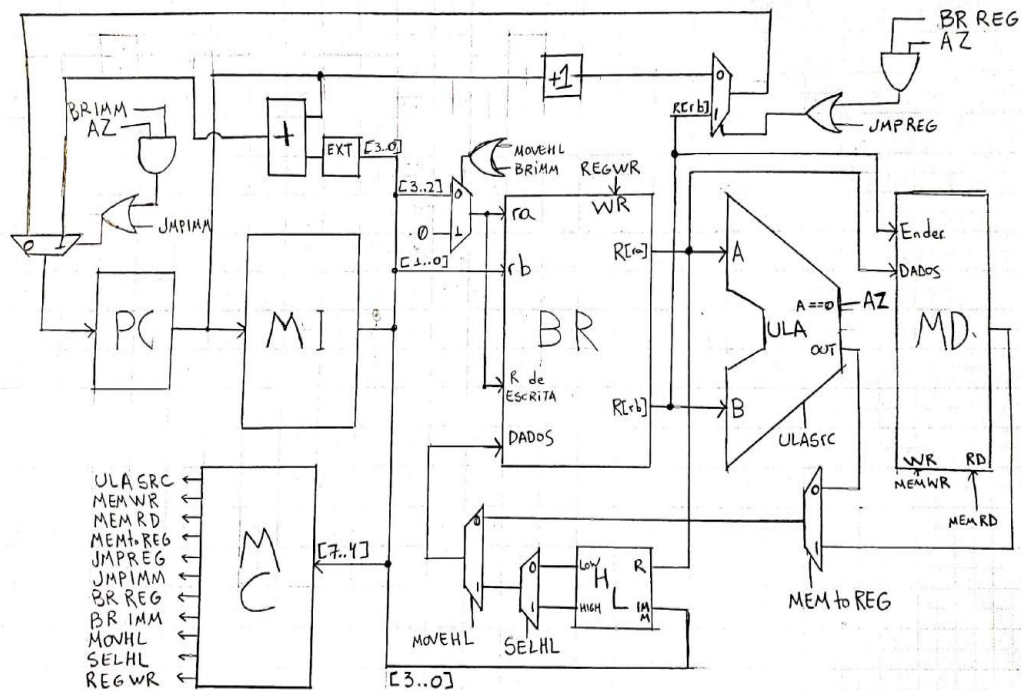


# Sagui

CI1212 - Arquitetura de Computadores - ERE2  
Jorge Lucas Vicilli Jabczenski

# Projeto do Processador




**HL:** Circuito responsável pelas operações movh e movl

**AZ:** Sinal quando a entrada A da ULA é zero. Usada nas operações de Branch.

**EXT:** Transforma os 4 bits do Immediato em 8 para poder realizar a soma

# ULA

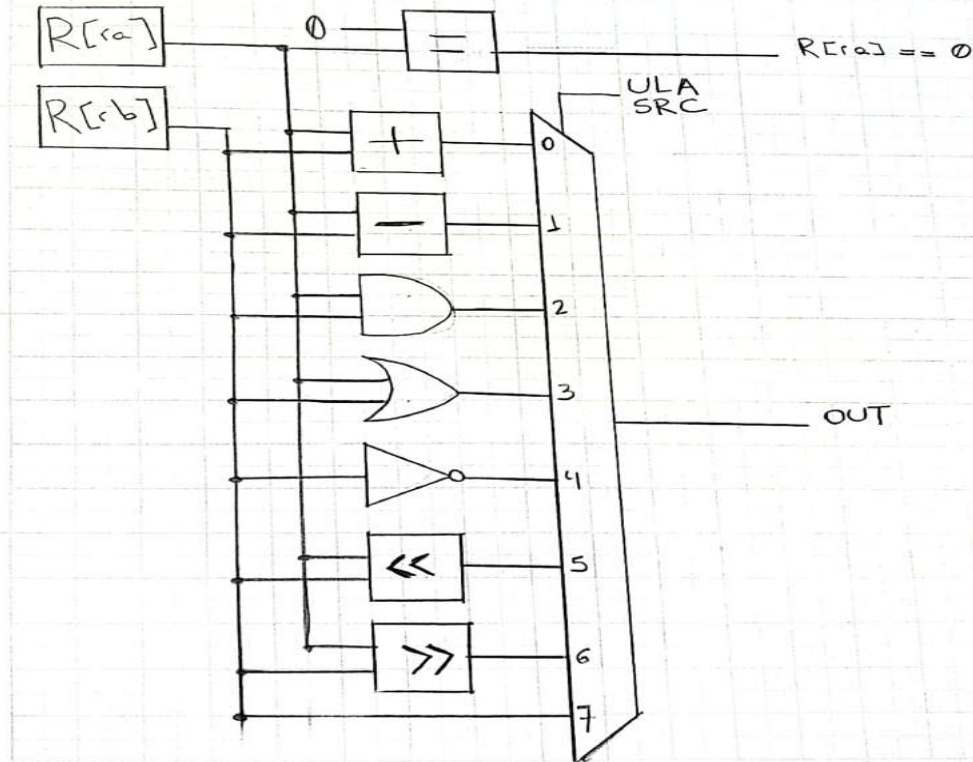

$R[ra]$ ,  $R[rb]$  e saída da ULA possuem 8 bits, enquanto o sinal  $R[ra]==0$  possui apenas 1

$ULASRC$  é o selecionador de operação e vem diretamente da Memória de Controle. Possui 3 bits

A última entrada do MUX é apenas  $R[rb]$  pois é assim que a operação move register foi implementada

# PC


Aqui temos o PC do circuito de uma forma mais compacta para melhor visualização.

O PC tem 3 resultados possíveis:


$$PC = PC+1$$

$$PC = PC+Imm$$

$$PC = R[rb]$$

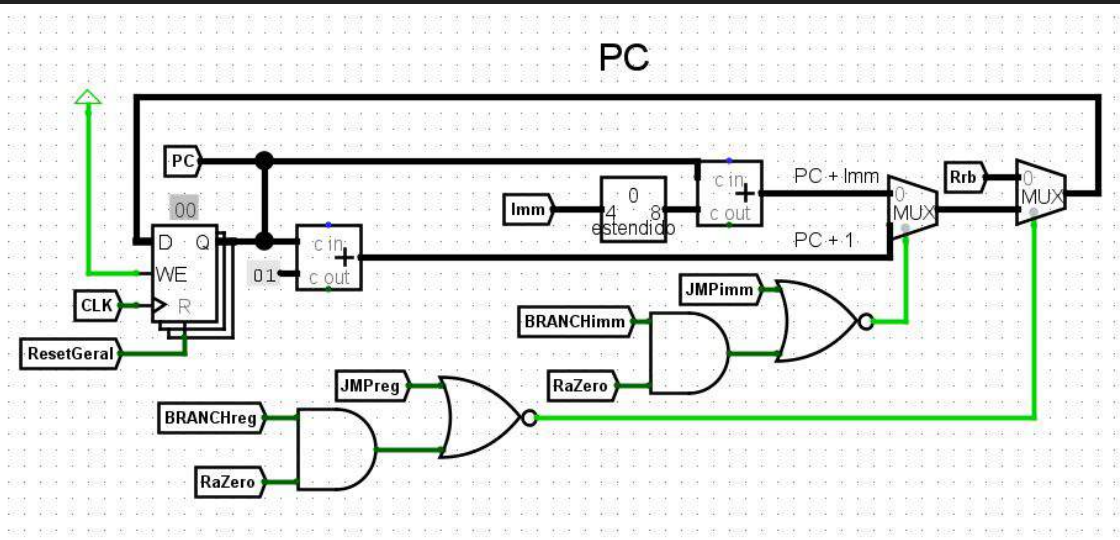

# Banco de Registradores

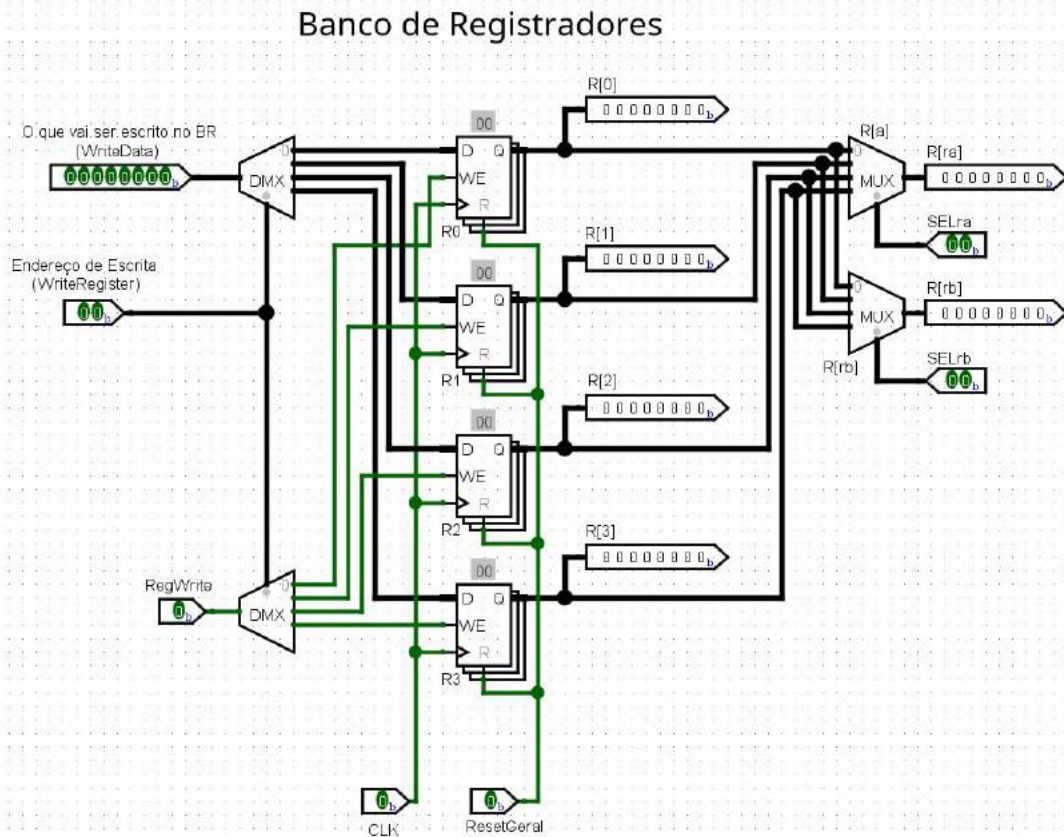


O banco de registradores foi implementado de modo que dois registradores podem ser acessados em paralelo para poder implementar as instruções requisitadas no projeto, tais como:

`add R[ra], R[ra], R[rb]`

`M[R[rb]] = R[ra]`

# “Move High\Low”

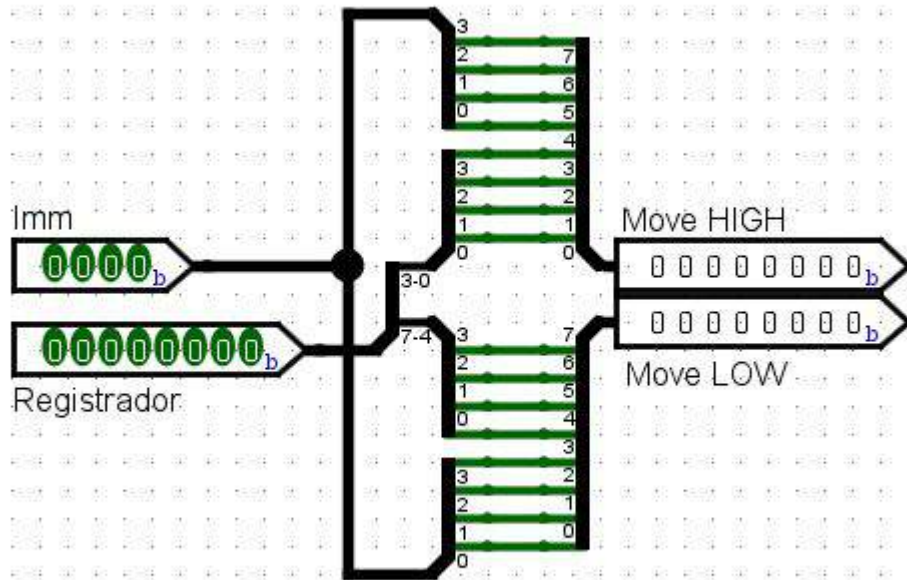


Um circuito extremamente simples, apenas com o objetivo de implementar as duas instruções:

*moveH* e *moveL*

# RBS & LBS

(right bit shifter & left bit shifter)

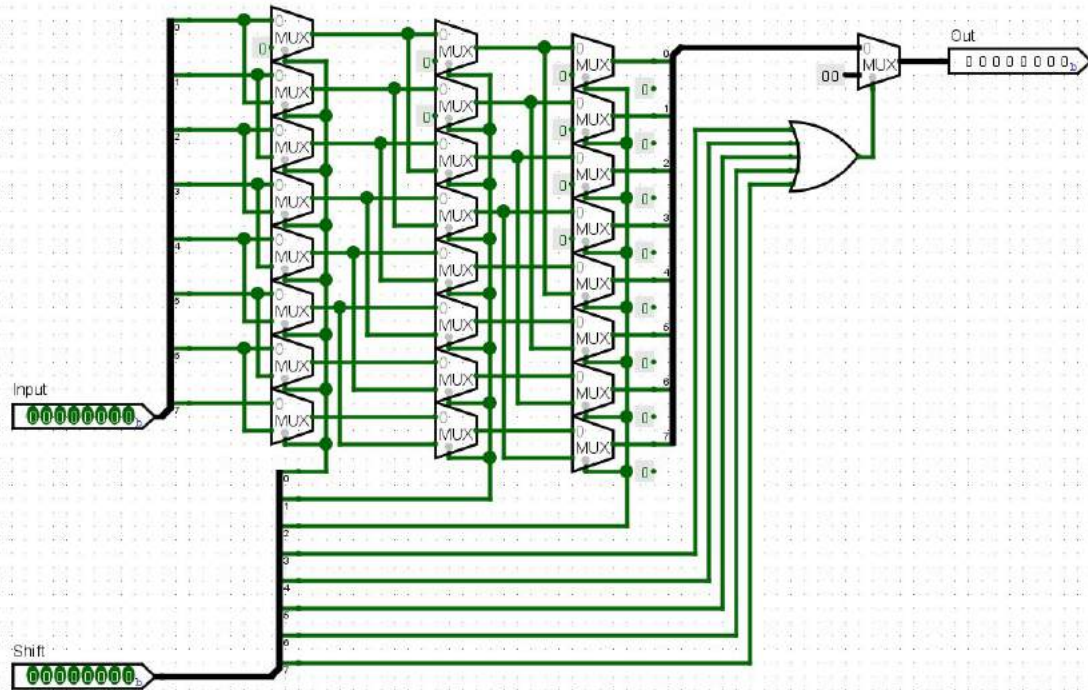


Para implementar as operações de SLR e SRR, foi necessária a construção de um shifter "personalizado" para evitar o desperdício de multiplexadores.

Então, quando o valor na entrada **shift** é maior ou igual a 8, automaticamente o sinal enviado é zero. Isso vale tanto para o LBS quanto para o RBS

Na imagem ao lado temos um LBS




# ULA

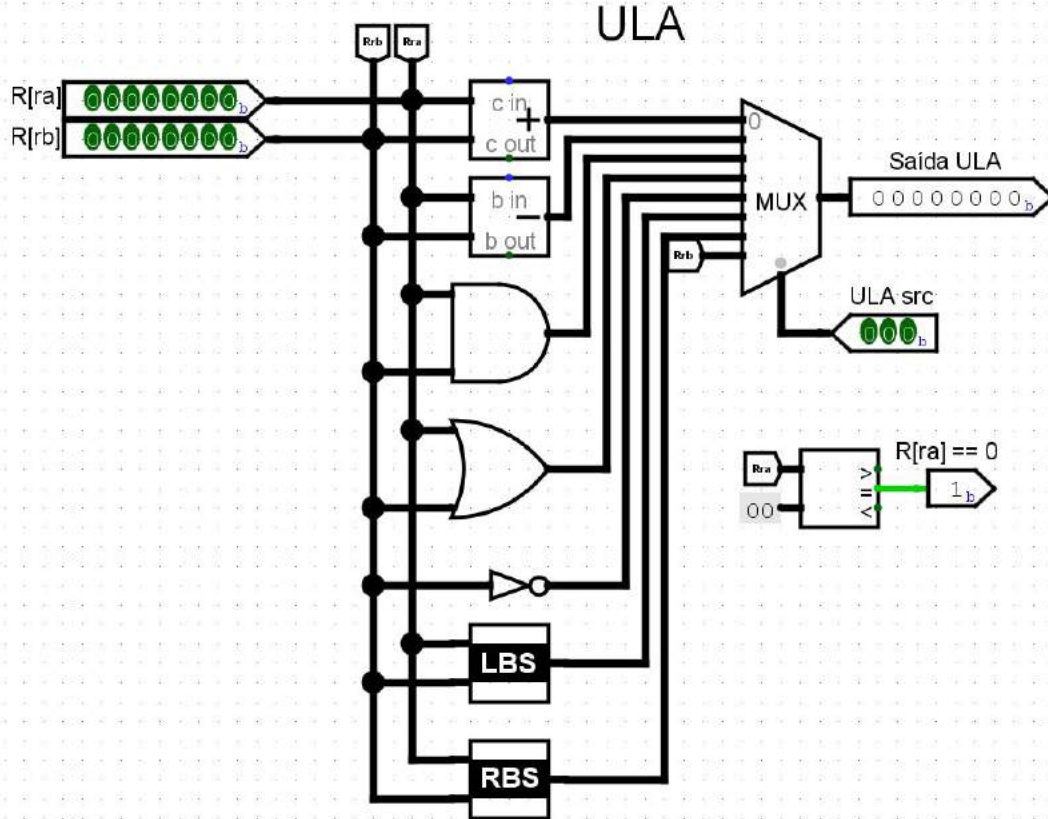

Aqui pode ser visto que a Ula implementada é extremamente parecida com a projetada, fazendo uso do LBS e RBS citados no slide anterior



# Memória de Controle

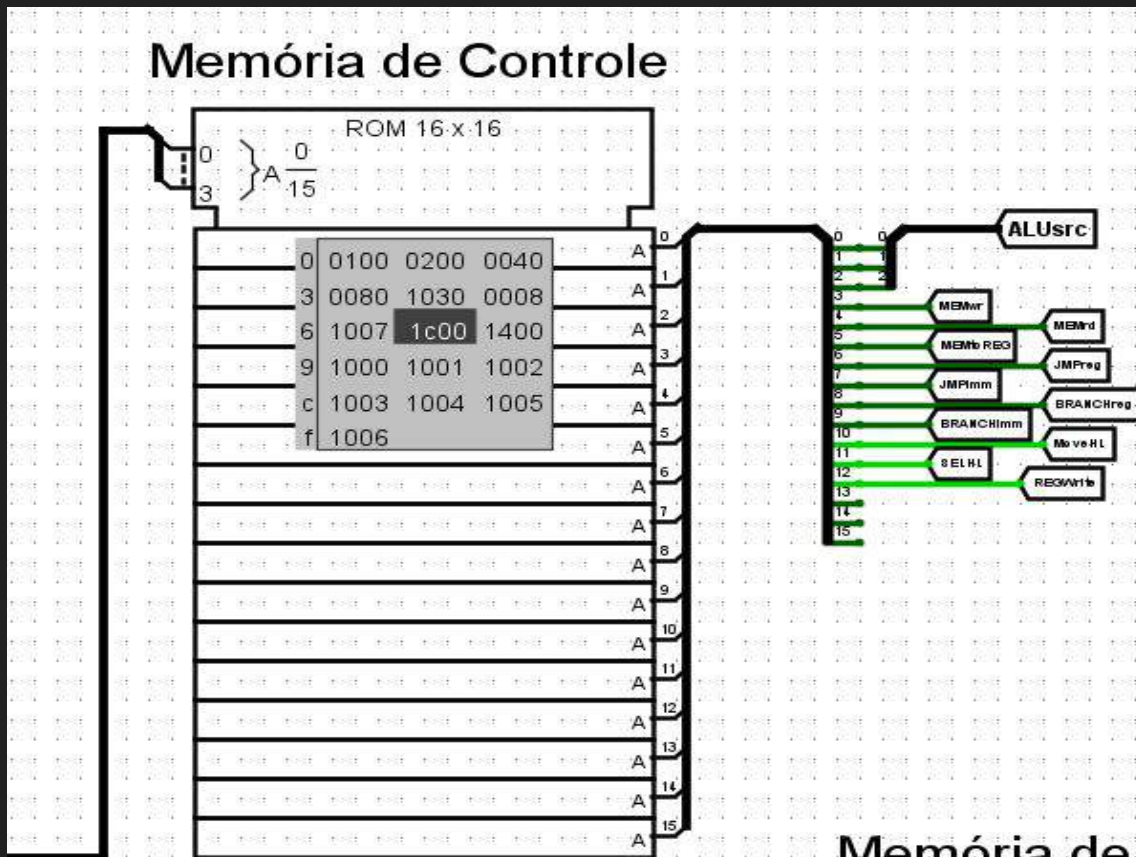


A MC foi implementada utilizando uma memória ROM 16x16.


# Memória de Controle

NOME	Função	Bits
<b>ALUsrc</b>	Controla a op da ula	3
<b>MEMwr</b>	Escrita na Memória	1
<b>MEMrd</b>	Ler da Memória	1
<b>MEMtoREG</b>	Armazenar da memória em um registrador	1
<b>JMPReg</b>	j <sub>r</sub> flag (Usado no controle do PC)	1
<b>JMPImm</b>	j <sub>i</sub> flag (Usado no controle do PC)	1
<b>BranchReg</b>	br <sub>zr</sub> flag (Usado no controle do PC)	1
<b>BranchImm</b>	br <sub>zi</sub> (Usado no controle do PC)	1
<b>MoveHL</b>	1 se é uma operação de <i>Move High</i> ou <i>Move Low</i>	1
<b>SelHL</b>	0 - <i>Move Low</i> 1 - <i>Move High</i>	1
<b>REGwr</b>	Habilita escrita no banco de registradores	1


PC

 





Memória de Controle

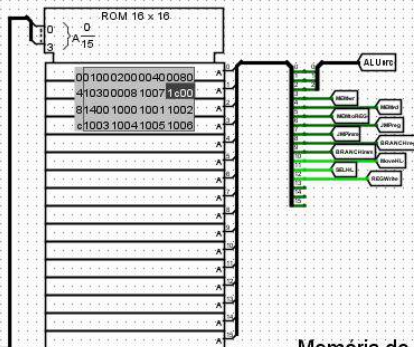

Memória de Instruções

 

Memória de Dados

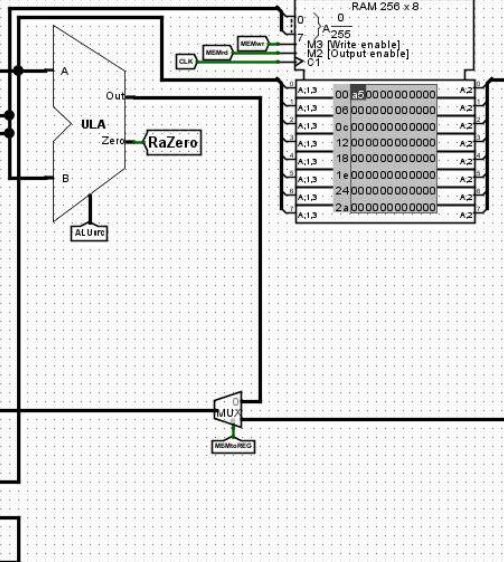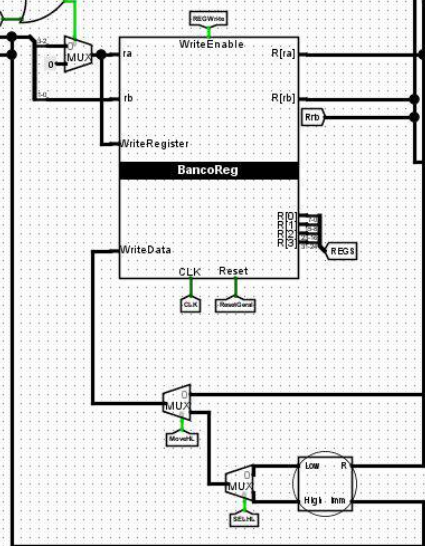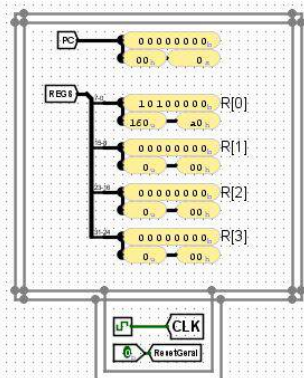 

Projeto  
final  
implementado  
no Logisim

